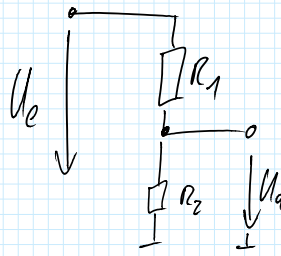



C1.1

Sonntag, 22. Dezember 2013 18:29



$$U_a = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_e$$

C1.2

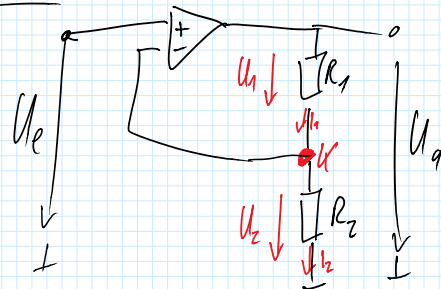


$$K: I_1 = I_2 \Rightarrow \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad \left| \quad U_2 = U_e \right.$$

$$\frac{U_1}{R_1} = \frac{U_e}{R_2} \quad \left| \quad U_1 = U_a - U_e \right.$$

$$\frac{U_a - U_e}{R_1} = \frac{U_e}{R_2} \Rightarrow U_a = \frac{U_e \cdot R_1}{R_2} + U_e$$

$$U_a = \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_e = \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) U_e$$

C1.3

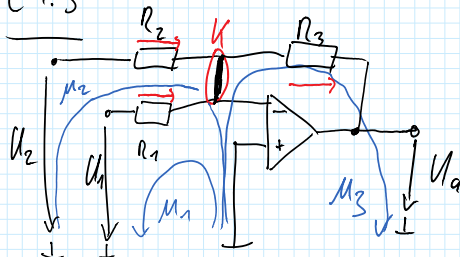


$$K: I_{R2} + I_{R1} = I_{R3} \quad \left| \quad I = \frac{U}{R} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{U_{R2}}{R_2} + \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{U_{R3}}{R_3} \quad \left| \begin{array}{l} M_1: \\ U_1 = U_a \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} M_2: \\ U_2 = U_{R2} \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} M_3: \\ U_3 = -U_a \end{array} \right.$$

$$\frac{U_2}{R_2} + \frac{U_1}{R_1} = - \frac{U_a}{R_3}$$
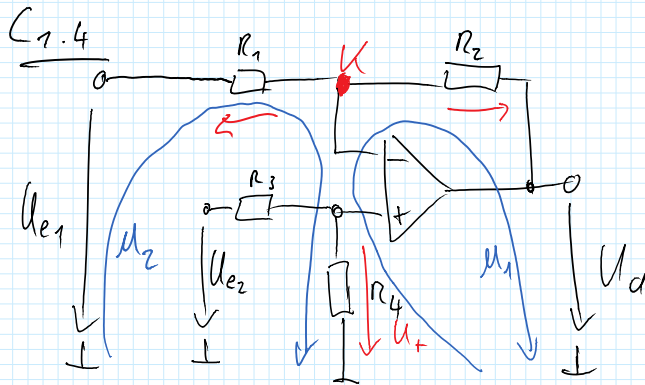
$$U_a = -R_3 \left(\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \right)$$



$$U_+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{e2}$$

$$M_1: -U_+ + U_{R2} + U_a = 0$$

$$M_2: -U_{e1} - U_{R1} + U_+ = 0$$

$$K: -I_{R1} = I_{R2} \Rightarrow \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{U_{R2}}{R_2} \quad \left| \begin{array}{l} M_1, M_2 \end{array} \right.$$

$$-\frac{U_+ - U_{e1}}{R_1} = \frac{U_+ - U_a}{R_2}$$

$$(-U_+ + U_{e1}) \frac{R_2}{R_1} = U_+ - U_a$$

$$-(-U_+ + U_{e1}) \frac{R_2}{R_1} + U_+ = +U_a$$

$$U_+ \frac{R_2}{R_1} - U_{e1} \frac{R_2}{R_1} + U_+ = U_a \Rightarrow$$


$$\frac{R_2}{R_1} \frac{R_4}{(R_3 + R_4)} U_{e2} - \frac{R_2}{R_1} U_{e1} + \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{e2} = U_a$$

$$\Rightarrow \frac{R_2 R_4}{R_1 (R_3 + R_4)} + \frac{R_1 R_4}{R_1 (R_3 + R_4)} U_{e2} - \frac{R_2}{R_1} U_{e1} = U_a$$


$$\boxed{\frac{R_4}{R_1} \left(\frac{R_2 + R_1}{R_3 + R_4} \right) U_{e2} - \frac{R_2}{R_1} U_{e1} = U_a}$$

$$\left[\overline{R_1} \mid \overline{R_3 + R_4} \mid U_{e2} - \frac{R_2}{R_1} U_{e1} \approx U_a \right]$$


C1.5

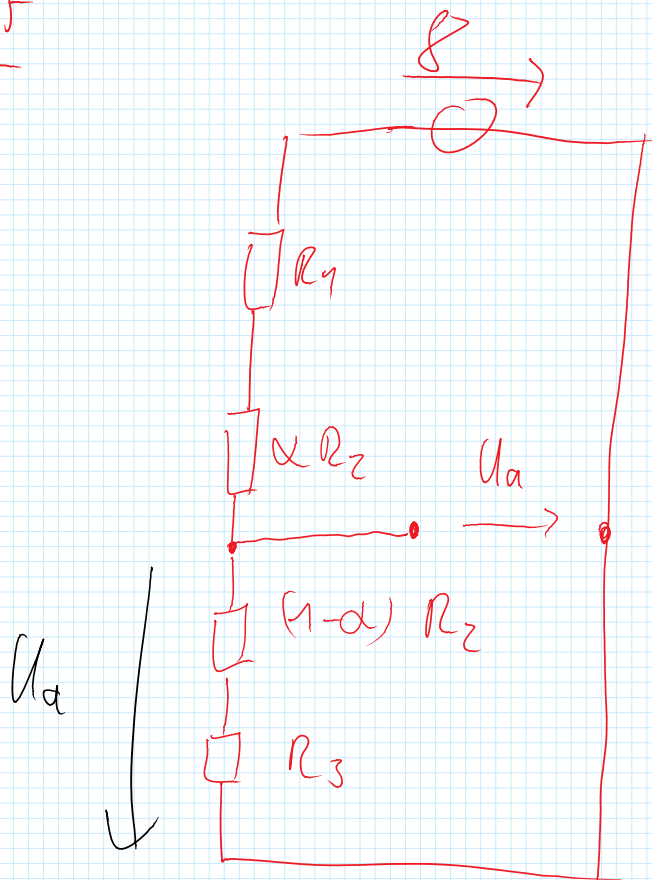
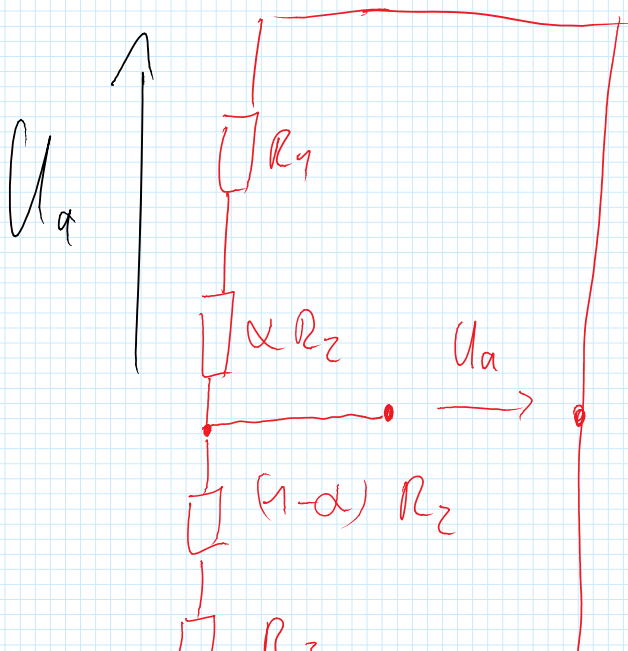
$$U_{a1} = \frac{(1-\alpha)R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot I \cdot R_1$$


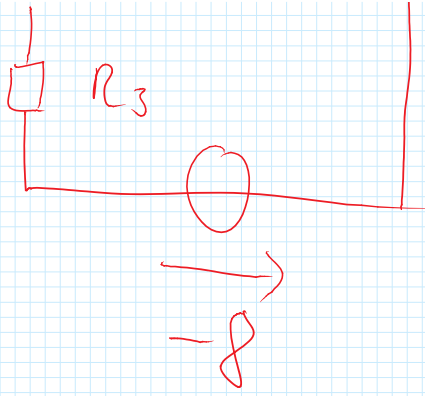
$$U_{a2} = \frac{R_1 + \alpha R_2}{R_1 + R_2 + R_3} (-I \cdot R_1)$$




$$U_a = \left(\frac{(1-\alpha)R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} - \frac{\alpha R_2 + R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \right) \cdot 8V$$

$$U_a = \frac{R_2 - \alpha R_2 + R_3 - \alpha R_2 - R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot 8V$$

$$U_a = \frac{R_3 - R_2 - 2\alpha R_2 - R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot 8V$$


C1.6

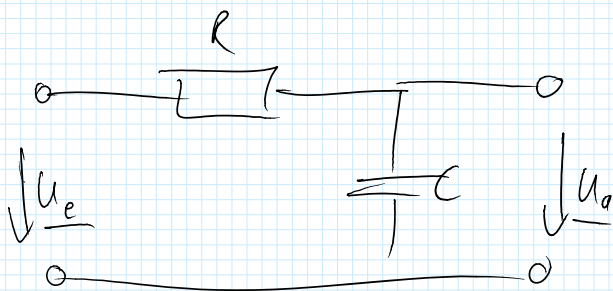

$$r. \quad \frac{1}{j\omega C} \quad || \quad 1$$

$$U_a = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \quad U_e = \frac{1}{j\omega RC - 1}$$

C 1.7

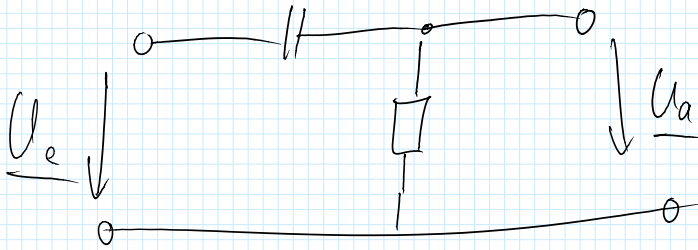

$$U_a = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \quad U_e = \frac{j\omega RC}{j\omega RC + 1} U_e$$