
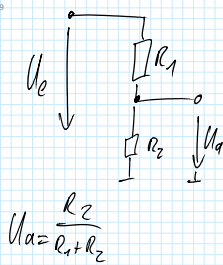


C1.1

Sonntag, 22. Dezember 2013 18:29

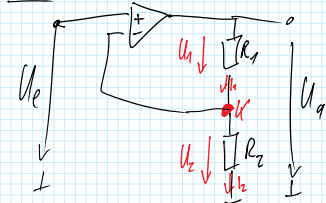

C1.2



Versärker


$$K: I_1 = I_2 \Rightarrow \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad \left| \quad U_2 = U_e \right.$$

$$\frac{U_1}{R_1} = \frac{U_e}{R_2} \quad \left| \quad U_1 = U_a - U_e \right.$$

$$\frac{U_a - U_e}{R_1} = \frac{U_e}{R_2} \Rightarrow U_a = \frac{U_e \cdot R_1}{R_2} + U_e$$

$$U_a = \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_e = \left( \frac{R_1}{R_2} + 1 \right) U_e$$

C1.3

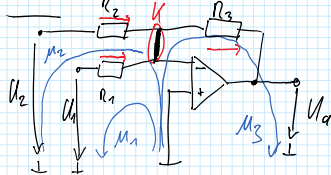

ADDIEREN


$$K: I_{R_2} + I_{R_1} = I_{R_3} \quad | = \frac{U}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{U_{R_2}}{R_2} + \frac{U_{R_1}}{R_1} = \frac{U_{R_3}}{R_3} \quad \left| \begin{array}{l} M_1: U_1 = U_{R_1} \\ M_2: U_2 = U_{R_2} \\ M_3: U_3 = -U_a \end{array} \right.$$

$$\frac{U_2}{R_2} + \frac{U_1}{R_1} = -\frac{U_a}{R_3}$$

$$U_a = -R_3 \left( \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \right)$$

C1.4

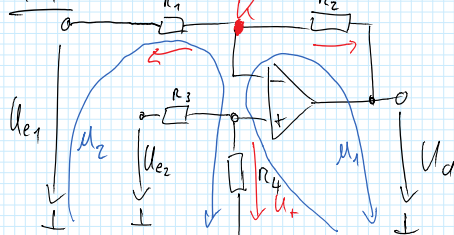

$$U_+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{e1}$$

Subtrahieren

$$M_1: -U_+ + U_{R_2} + U_a = 0$$

$$M_2: -U_{e1} - U_{R_1} + U_+ = 0$$

$$K: -I_{R_1} = I_{R_2} \Rightarrow \frac{U_{R_1}}{R_1} = \frac{U_{R_2}}{R_2} \quad \left| \quad M_1, M_2 \right.$$

$$U_+ - U_{e1} = U_{R_1} = U_{R_2} = U_a - U_{e1}$$

$$i_1 = i_{R_1} = i_{R_2} \Rightarrow \overline{R_1} = R_2 \quad | \quad u_{R_1}, u_{R_2}$$

$$- \frac{U_+ - U_{e1}}{R_1} = \frac{U_+ - U_a}{R_2}$$

$$(-U_+ + U_{e1}) \frac{R_2}{R_1} = U_+ - U_a$$

$$- (-U_+ + U_{e1}) \frac{R_2}{R_1} + U_+ = +U_a$$


$$U_+ \frac{R_2}{R_1} - U_{e1} \frac{R_2}{R_1} + U_+ = U_a \Rightarrow$$

$$\frac{R_2}{R_1} \frac{R_4}{(R_3 + R_4)} U_{e2} - \frac{R_2}{R_1} U_{e1} + \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{e2} = U_a$$


$$\Rightarrow \frac{R_2 R_4}{R_1 (R_3 + R_4)} + \frac{R_1 R_4}{R_1 (R_3 + R_4)} U_{e2} - \frac{R_2}{R_1} U_{e1} = U_a$$

$$\boxed{\frac{R_4}{R_1} \left( \frac{R_2 + R_1}{R_3 + R_4} \right) U_{e2} - \frac{R_2}{R_1} U_{e1} = U_a}$$


C1.5

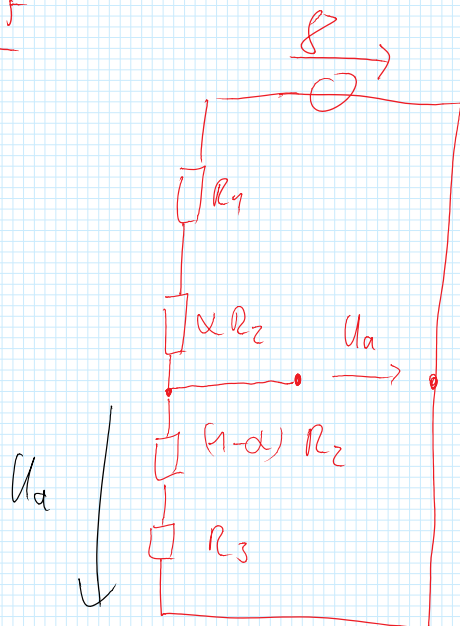
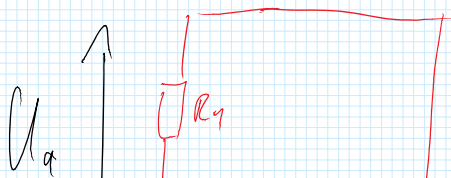
$$U_{a1} = \frac{(1-\alpha)R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot \frac{I}{I} V$$



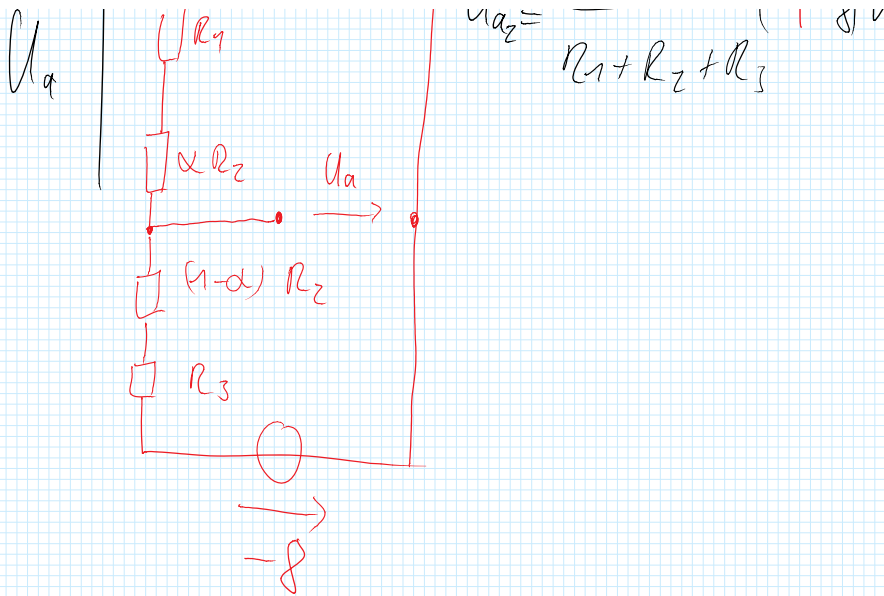
$$U_{a2} = \frac{R_1 + \alpha R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot \frac{I}{I} V$$



$$U_a = \left( \frac{(1-\alpha)R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + \frac{\alpha R_2 + R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \right) \cdot 8V$$


$$U_a = \frac{R_2 + \alpha R_2 + R_3 + \alpha R_2 + R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot 8V$$
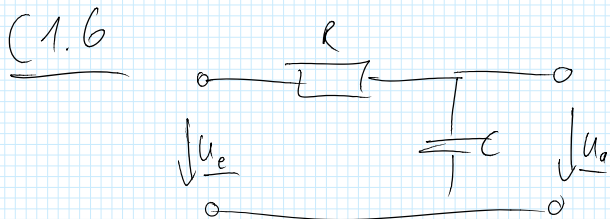
$$U_a = \frac{-R_3 - R_2 + 2\alpha R_2 + R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot 8V$$



$$U_a = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} U_e = \frac{1}{j\omega RC - 1} U_e$$

C1.7

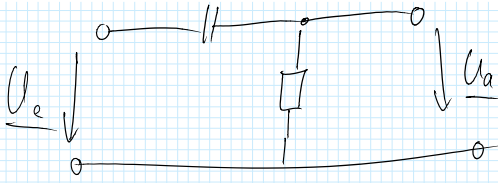

$$U_a = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} U_e = \frac{j\omega RC}{j\omega RC + 1} U_e$$